

# 微机原理与系统设计笔记8 | 可编程并行接口芯片8255A&&可编程定时器、计时器芯片8253、8254

- 打算整理汇编语言与接口微机这方面的学习记录。本部分介绍可编程并行接口芯片8255A&&可编程定时器、计时器芯片8253、8254。
- 参考资料
  - 西电《微机原理与系统设计》周佳社
  - 西交《微机原理与接口技术》
  - 课本《汇编语言与接口技术》王让定
  - 小甲鱼《汇编语言》

## Part1 8255A

### 1. 有关并行接口

第一章就已经提过，外设和CPU之间不能直接进行数据交换，要增加接口电路，并行接口就是数据在多根线上同时传送。并行接口的特点：

- 具有端口寄存器
- 与CPU和外设进行联络的控制端
- 中断控制端
- 可编程器件提供多种工作方式供编程选择。

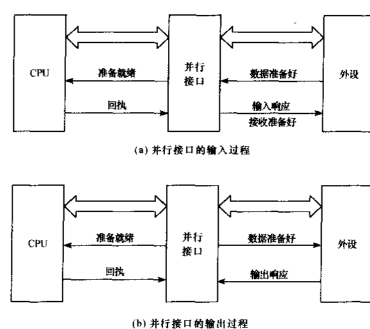


图 10.1 并行接口与 CPU、外设之间的连接逻辑

常用的并行接口芯片是Intel 8255A。串行接口芯片是8250和8251。

### 2. 8255A的结构及其功能

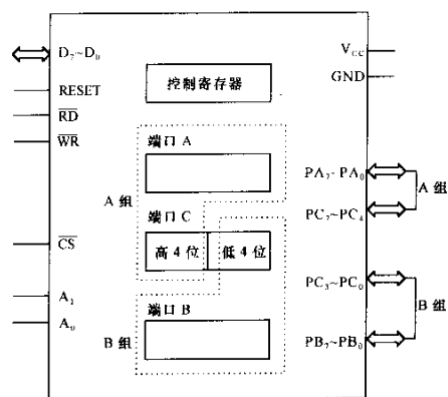


图 10.2 8255A 编程模型

- PA0~PA7：端口A，连接外设
- PC0~PC7：端口C，连接外设
- PB0~PB7：端口B，连接外设

这几个端口输入还是输出是可编程的。

- D0~D7：数据总线（双向），连接CPU
- VCC、GND、CSfe、RDfe、WRfe耳熟能详了
- 工作方式控制寄存器，可以OUT数据线写，控制芯片工作方式
- A0、A1：端口地址线，连接CPU

有四个端口，A B C端口+ 工作方式控制寄存器

CSfe	A0	A1	端口
0	0	0	PA
0	0	1	PB
0	1	0	PC
0	1	1	内部控制寄存器
1	/	/	/

因此也可以看出8086系统中，8255A的A1接地址线A2，A0接A1，高12位参加译码。

如果地址是偶地址，地址线A0也参加译码，D0~D7连接低八位数据线。奇地址则BHEfe参加译码，D0~D7连接高8位数据线。

- RESET，复位端，高电平有效

设备复位应当早于CPU复位。

## 3. 8255A工作方式及其控制字

### 3.1 工作方式

- 工作方式0：无联络信号的输入/输出方式，等效于无条件输入输出方式，PA PB PC三个端口均可工作在工作方式0。
- 工作方式1：有联络信号的输入输出方式，相当于查询法、中断法。只有PA和PB可工作在工作方式1。PC口来作联络信号线（A组使用高四位的PC，B组使用低四位PC）

- 工作方式2：有联络信号的双向方式，准双向（半双工），只有PA口可以工作在工作方式2。PB PC 用于联络。
  - 注意，工作方式1是单向的。
  - PC可以进行位管理，也就是一位一位的赋值，而PB PA没有这个功能

## 3.2 控制字

就是操作8255A内部的工作方式寄存器，类似于8259A的操作：

- 首先CSfe=0，A0 A1=1 1，选中该寄存器端口
- D7=1，说明要进行工作方式的选择，也就是在写控制字

如果D7=0，8255A认为正在进行PC端口的位管理。此时D6~D4无效，D3~D1编码PC的每一位。D0位表示将编码PC的位赋予D0的值。

- D6~D5：控制A组工作方式

编码	方式
0 0	方式0
0 1	方式1
1 x	方式2

- D4：设置A组的输入输出方向，0为输出，1为输入。
- D3：控制A组的PC7~PC4的方向，0为输出，1为输入。
- D2：控制B组的工作方式（只有两种工作方式），0 方式0，1 方式1
- D1：B组中PB口的方向，0 输出，1 输出
- D0：控制B组的PC3~PC0的方向，0为输出，1为输入。

下面讲了P312页的10.3：

- A输出，B输入，工作在方式1。实现端口C低四位输入的值从高4位输出。  
可知控制字 D7~D0 应为：1000\_0011

- ```

;选中控制寄存器，写入控制字
MOV DX, 303H
MOV AL, 83H
OUT DX, AL
; 选中PC端口
MOV DX, 302H
IN AL, DX
MOV CL, 4
SHL AL, CL ; 左移4次，低四位移到高四位了
OUT DX, AL; 输出PC端口值

```

### 3.3 工作方式1

这部分好复杂啊，但是不是很难懂。先听一遍再慢慢梳理。

再详细讲讲工作方式1。此时三个端口的信号线分成了A B两组。PC7~PC4用作A组的联络信号，PC3~PC0用作B组联络信号。

#### A. 输入

输入：来看下面的图，先以PB端口为例，（其实PA PB两者除了控制字其他工作方式都一样）

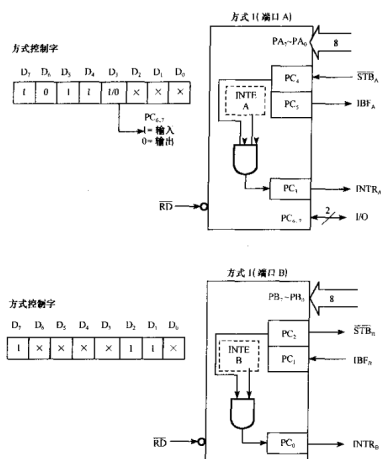


图 10.5 方式1输入时的方式控制字与端口数据流

- 结合下面图片中的时序来看。
- 数据线PB0~PB7上有数据时，还要CPU知道，而外设通过STB<sub>fei</sub>将有效数据信号（选通信号，一个负脉冲，接在PC<sub>2</sub>信号线上）到来后，此时8255A将数据拿进来存放到输入缓冲器。
- 如果输入缓冲器满了，则应该告知设备不能再发送数据了，所以此时IBF信号（缓冲器满信号，通过PC<sub>1</sub>输出）置于高电平，告知设备。

注意A组和B组各有一个输入缓冲器。

 


图 10.6 8255A 方式1输入的控制时序

- CPU一方可以通过两种方式得知输入缓冲器满了。
  - 查询法：可以通过RD端口读IBF（其实是读PC端口状态，看PC<sub>1</sub>），如果IBF=1，则可以实施IN指令读走数据。IBF变低，此时8255A就可以继续接收外设的数据。
  - 中断法：B组通过PC<sub>0</sub>-INTR<sub>B</sub>线向CPU发送中断信号

**需要当8255A处于中断允许状态：**见上图结构的INTE<sub>B</sub>=1则中断允许。RESET时INTE<sub>B</sub>清0。

当IBF<sub>B</sub>和INTE<sub>B</sub>同时为1，则通过PC<sub>0</sub>发送中断请求（1，高电平了）。CPU响应后进入中断服务子程序读出数据，再IRET返回。

下面看看INTE如何编程控制：

```
MOV DX, 303H
MOV AL, 1XXXX110B; 可以当做86H, 也就是无效位都当0
OUT DX, AL

; 对PC2位置1, 达到INTEB=1目的
MOV AL, 0xxx0101B
OUT DX, AL; 借助<位管理>达到目的

...; 一个小循环, 等待中断
; 中断产生, CPU响应进入服务程序
; 读出数据
; IRET返回
```

PA输入与上面类似。只不过用到的硬件是另一组。值得注意的是，A组的中断法那一步中，输出的INTR连接的是PC3（理论上分给了B组）。这是因为A组分到的四根C线，两根用于方式1的输入信号通讯（STB和IBF信号），两根用于方式1的输出信号通讯，已经用光了。这也是PB端口不能工作在方式2的原因，线不够用了。

A组工作在方式1富余的PC6和PC7，可以作为两根单独的IO线来使用。

还有一点，A组的中断屏蔽触发器INTEA设置的位管理还有一点不同：可见输入输出的位管理的相应位不同。

表 10.2 中断管理

| 分 组 | 中断屏蔽触发器           | 输入/输出方式 | 端口 C 中的控制位      |
|-----|-------------------|---------|-----------------|
| A 组 | INTE <sub>A</sub> | 输入      | PC <sub>4</sub> |
| A 组 | INTE <sub>A</sub> | 输出      | PC <sub>6</sub> |
| B 组 | INTE <sub>B</sub> | 输入/输出   | PC <sub>2</sub> |

## B. 输出

输出：先看图

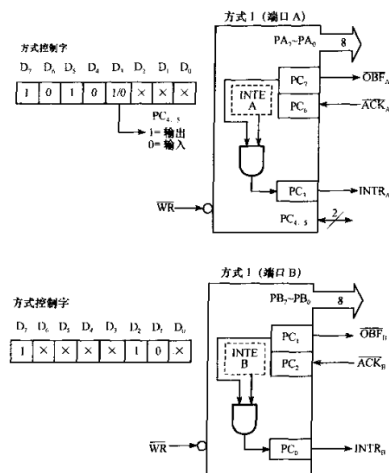


图 10.7 方式 1 输出时的方式控制字与端口数据线

- 当CPU将数据输出到PA端口，输出缓冲器满，8255A通过OBFEI端口**低电平**通知输出设备缓冲器满，同时OBFEI作为输出设备的选通信号（STBfeI）。
- 设备收到选通信号，回答ACKfeI信号（一个负脉冲），8255A收到后，OBFEI就又变高了。

PC7：OBFEI

PC6：ACKfeI

- 如何得知输出缓冲器的情况？应当通过测试OBFEI信号是高电平来知道它是空的。这是查询法。
- 中断法则8255A通过PC3（A组）输出INTRA高电平信号。这个信号的产生过程与前面类似：

- 编程设置INTEA为1，允许中断。
- 当OBF<sub>ei</sub>为1（空），则向中断控制器 8259A/CPU 发送中断
- 与输入对称。空闲的PC5和PC4充当IO信号线。

## 3.4 工作方式二

只有PA端口可以工作在工作方式2：双向方式。这就是方式1中A组输入和输出的综合。

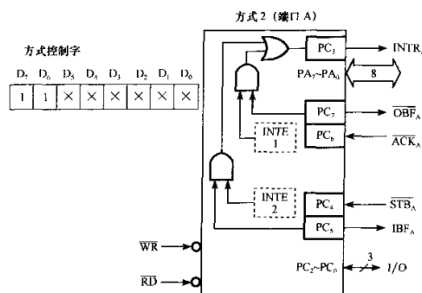


图 10.9 方式 2 的方式控制字与端口数据线

还剩PC0~PC2三根线，可以作为空闲IO线。

## 3.5 读端口C状态

方式0中，PC是数据端口，而在方式1和方式2中，C部分作为联络信号，所以读取端口C，可以的值联络信号线的状态，进而确定8255A当前的状态。

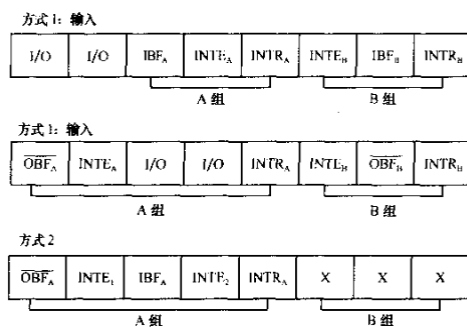


图 10.11 读取 C 端口状态

## 4. 8255A与系统总线的连接

五种系统总线：8086最大模式、最小模式，8088最大模式、最小模式，PC/XT系统。

### 4.1 8086最小方式/最大方式

 


图 10.12 8086 最小方式系统总线与 8255A 的连接框图

- 少了RESET，与CPU的reset相连

 


图 10.13 8086 最大方式系统总线与 8255A 的连接框图

- 注意，上图10.13的译码电路少了IOR和IOW，应该加上（否则存储器和IO的数据打架）
- 注意，上面两个图默认都是偶地址

## 4.2 PC/XT总线

基本相同，可以略过。

 


图 10.14 IBM PC 机系统总线与 8255A 的连接框图

## 5. 8255A的应用

- A、B、C都工作在方式0输出时，则相当于3片74LS374
- A、B、C都工作在方式0输入时，相当于3片74LS245/74LS244。

讲解了P306 例10.1。

**例 10.1** 在 8086 最小方式系统中，利用 8255A 某端口输入 8 位开关量，并通过另一个端送出，以发光二极管指示数据，灯亮表示数据“1”，灯灭表示数据“0”。8255A 的端口地址为 280H~287H 中的奇地址，设计系统总线与 8255A 的连接电路，并编程实现。

- 假设采用A端口输入，B端口输出，且采取方式0。与总线连接关系如下：

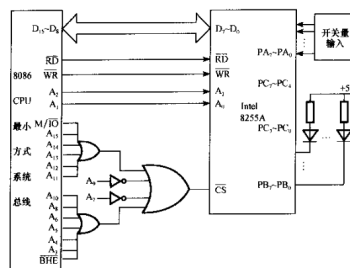


图 10.15 8255A 译码电路

译码电路的地址为:0000\_0010\_1000\_0xx，a0，同时还加上了M/IOfe  
上图少画了RESET。

- A：方式0输入，B：方式0输出

```

; 输入
MOV DX, 287H
MOV AL, 10010000B
OUT DX, AL
; 输出
MOV DX, 281H
IN AL, DX
NOT AL; 二极管的电路决定0亮1灭, 所以取个反
MOV DX, 285H
OUT DX, AL
; 如果加上延时再循环, 就是亮灭亮灭...

```

P307的例10.3：

**例 10.3** 在 8088 最大方式系统中，有一片 8255A，其端口地址为 20H、22H、24H、26H，采用低 8 位地址总线设计译码电路及与系统总线的连接图，并编程实现使端口 A 的低 4 位产生如图 10.16 所示的信号（各个信号的节拍不必严格相等）。

 


图 10.16 端口 A 信号波形

- 首先设计硬件电路：

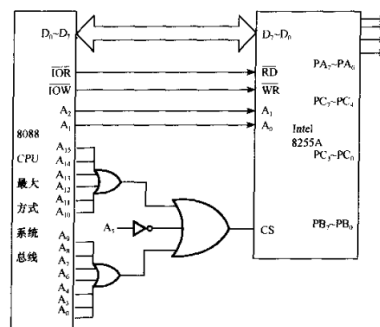


图 10.17 8255A 与系统总线的连接框图

- 译码电路的地址：0000\_0000\_0010\_0XX0
- 上图缺少了IOR和IOW的译码。应当与一下一起进入或门。
- PA工作在方式0输出，产生波形其实就是给0给1再加循环罢了。

```

; 设置A组方式0输出
MOV AL, 1000XXXX; 可以用80H
; 可以间接寻址也可以直接寻址
OUT 26H, AL

```

L2：

```

XOR AL, AL ; 清零
OUT 20H, AL; 0000输出
MOV CX, 6

```

L1：

```

INC AL
OUT 20H, AL; 0001输出
LOOP L1
MOV AL, 0FH
OUT 20H, AL; 1111H
JMP L2

```

## Part2 8253、8254



可编程计数器8253，8254的编程和应用。

# 1. 8253引脚功能

一个8253内部有3个16位计数器（计数器0~2），各有3个引脚：GAT<sub>0</sub>，CLK<sub>0</sub>，OUT<sub>0</sub>。

- CLK是输入的计数时钟信号，用来分频，GAT用来控制是否计数，OUT 定时时间到后，输出（或者说分频输出）。
- 8253对时钟信号CLK是在下降沿同步计数的。
- 三个计数器可以级联工作，以达到更大的分频。
- 16位计数器可以当8位计数器，可以选择高8位或低8位。
- 每个计数器6个工作方式。

下面是端口的问题：每个计数器都对应1个状态控制寄存器，所以一共**3个寄存器端口**，但这3个端口共用一个地址。

| 表 9.1 8253 引脚定义                      |                 |      |
|--------------------------------------|-----------------|------|
| 引脚名                                  | 功 能             | 连接去向 |
| D <sub>7</sub> ~D <sub>0</sub>       | 数据总线（双向）        | CPU  |
| CS                                   | 片选信号            | 译码电路 |
| RD                                   | 读信号             | CPU  |
| WR                                   | 写信号             | CPU  |
| A <sub>1</sub> 、A <sub>0</sub>       | 端口地址            | CPU  |
| CLK <sub>0</sub> ~CLK <sub>2</sub>   | 3个计数通道的时钟（计数脉冲） | 外部   |
| GATE <sub>0</sub> ~GATE <sub>2</sub> | 3个计数通道的控制信号     | 外部   |
| OUT <sub>0</sub> ~OUT <sub>2</sub>   | 3个计数通道的输出信号     | 外部   |
| V <sub>cc</sub>                      | 电源（+5V）         | /    |
| GND                                  | 地               | /    |

 


图 9.1 8253 编程模型

- A1 A0：片内寻址
- CSfe<sub>i</sub>：片选信号

| CSfe <sub>i</sub> | A1 A0 | 功能                                                |
|-------------------|-------|---------------------------------------------------|
| 0                 | 0 0   | 对计数器0操作<br>此时OUT写，就是计数器0的计数初值<br>此时IN读，则可以读当前的计数值 |
| 0                 | 0 1   | 对计数器1操作                                           |
| 0                 | 1 0   | 对计数器2操作                                           |
| 0                 | 1 1   | 对内部方式控制寄存器操作                                      |

- 注意，这里 1 1 表示选中控制寄存器，而8253内部有3个控制寄存器，所以需要额外的标志位来确定。
- D7 D6：

| D7 D6 | 标志                        |
|-------|---------------------------|
| 0 0   | 控制寄存器1                    |
| 0 1   | 控制寄存器2                    |
| 1 0   | 控制寄存器3                    |
| 1 1   | 非法（8253）<br>锁存当前状态值（8254） |

8253和8254的区别：

- 可接受的时钟频率不同，8254更大
- 8254内部有状态寄存器（因此上面表中需要锁存），8253没有
- 没有RESET.

## 2. 8253的内部组成与计数原理

以计数器0为例：

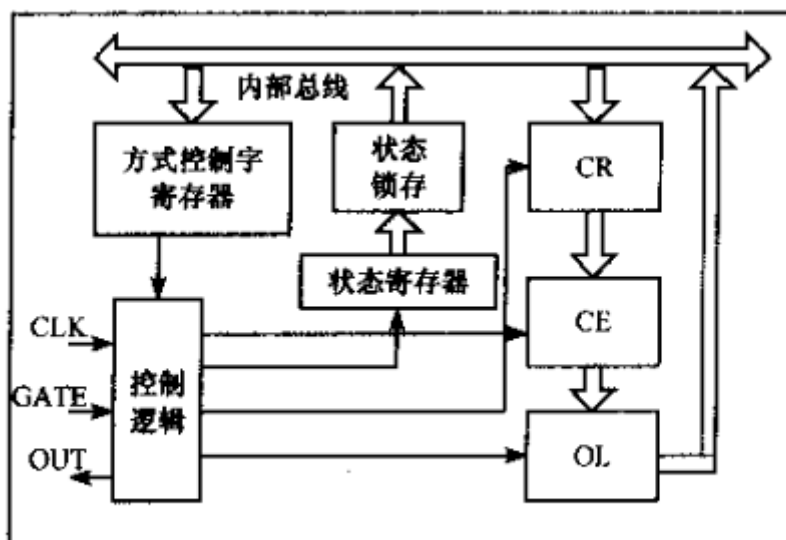


图 9.2 计数通道的内部结构

- 首先有一个方式控制字寄存器，可以通过数据线写入来控制。确定工作方式。
- 计数初值寄存器CR（16位），所以数据线要写两次，先写低8位，后写高8位
- 减法计数器CE，在写入初值后的第一个时钟下降沿（CLK信号），8253自动将CR值打入CE，如果GATE有效，CE就对外部CLK进行减法计数

方式0~5，除了方式3，这个减法计数都是-1计数，而方式3是-2计数。

- OL输出锁存器（16位）：其值跟随CE在变。可以通过IN指令将OL值读出来（读两次），了解CE减到多少了。不过读之前要向8253发送OL锁存命令。读走后OL开锁，继续跟着CE改变。
- 状态寄存器：寄存该计数器当前的状态。可以IN读出（也需要先锁存）。**8253内部没有这个寄存器，8254有。**

小总结：A1-A0-CS 以信号1-1-0选中后，写是写到某个（这个某要看D7和D6）计数器的方式控制寄存器，读读的是计数器的状态寄存器

### 3. 8253工作方式以及内部含义

 


图 9.3 8253 的方式控制字

- 首先D7和D6已经讲过了，用于选择计数器。

| D7 D6 | 标志                        |
|-------|---------------------------|
| 0 0   | 控制寄存器1                    |
| 0 1   | 控制寄存器2                    |
| 1 0   | 控制寄存器3                    |
| 1 1   | 非法（8253）<br>锁存当前状态值（8254） |

- D3 D2 D1：用于进行工作方式选择，000~101表示方式1~方式5，110和111还表示方式2和方式3。（重点就是2和3）

| D3 D2 D1 | 方式 | 解释            |
|----------|----|---------------|
| 0 0 0    | 0  | CE减到0则停止，请求中断 |
| 0 0 1    | 1  | 单脉冲形成         |
| x 1 0    | 2  | 分频器           |
| x 1 1    | 3  | 方波产生器         |
| 1 0 0    | 4  | 选通信号产生，软件触发   |
| 1 0 1    | 5  | 选通信号产生，硬件触发   |

- D0：计数进制选择，D0=1表示计数初值采取BCD格式，D0=0表示二进制格式
- D4 D5：表示读写格式

| D5 D4 | 解释                             |
|-------|--------------------------------|
| 0 0   | 向OL发锁存命令，需要结合D6 D7一起选中某个计数器的OL |
| 0 1   | 对低八位进行读写，8位计数器                 |
| 1 0   | 对高八位进行读写，8位计数器                 |
| 1 1   | 将选中的计数器设置为16位计数器               |

### 4. 8253工作方式

## 4.1 方式0

计数达到终值而发出中断，举例。假设占用300H~303H端口地址，以计数器0为例：

```
MOV DX, 303H; 方式控制寄存器
MOV AL, 00110000B; 选中00计数器，设置为16位计数器11，方式000，二进制计数0
OUT DX, AL; 30H写到计数器0的方式控制寄存器了
; 写信号一到来，工作方式确定，OUT引脚随之确定，变为低电平。
; 下面向计数器0（对应端口300H）写计数初值0005H
L2: MOV DX, 300H
    MOV AX, 0005H
    OUT DX, AL; 第二个写信号，写CR_LO
    XCHG AH, AL
    OUT DX, AL; 第三个写信号，写CR_H0

; 初值写完，OUT保持低电平
; CLK的上升沿时刻采集GATE信息，若为高电平，则可以计数。在下降沿时刻，CR值打入CE减法计数器。
; 此后每到一个时钟下降沿，CE-1
; CE减到0，OUT自动变为高电平，该上升沿可以向8259A提出中断请求
; 如果没有继续写初值，OUT仍为高电平。
```

要给CR写初值，下一定时周期才开始（意思是OUT仍保持高电平）。而CE没有停止计数，继续向下减。

```
L1:
    MOV DX, 303H
    MOV AL, 0000XXXXB
    OUT DX, AL; 发OL命令，锁存OL值
    MOV DX, 300H
    IN AL, DX; 读出OL的低八位
    MOV AH, AL
    IN AL, DX; 读出OL的高八位
    XCHG AH, AL; 高低位交换，OL此时==AX
    ; 这样可以查看OL是否减到了0
    ; 上述过程在CPU内执行，与CE自减异步，不好找到CE减到0的时刻，可以这么判断：
    CMP AX, 5; 与初值比较，如果该结果>0，即AX>5，说明已经减到0了
    JNA L1; 不大于则继续回去，锁存查看比较

    JMP L2; 重新写初值，L2在上面
```

如果在方式0工作期间，GATE突然降为低电平，则在上升沿采集到后的**下降沿停止CE计数**。GATE恢复高电平后恢复计数。这样可以延长定时时间。

此外，在CE还未减到0时重新写初值，也能延长定时时间。

定时器可以用于看门狗的设计，设置CR计时初值大于程序运行时间，当CPU代码的IP指针跑飞引起死机时，就会引起中断进入中断服务程序，可以设置重新回到程序起始处/程序某处，重新执行。

## 4.2 方式1

硬件触发的单脉冲形成。

```

MOV DX, 303H
MOV AL, 00010010B; 计数器00, 设置为8位计数器01, 方式001, 二进制计数0
OUT DX, AL; 控制寄存器写入12H, out引脚电平变高
; 写初值
MOV DX, 300H
MOV AL, 4
OUT DX, AL; CRL=4, 初值写完了, 因为是8位计数器
; 当GATE上升沿到来(触发), CLK检测到后的第一个下降沿, CRL0的值打入CEL0, 同时OUT电平降低。! 单脉冲开始!
/* 注意单脉冲指的是OUT的单脉冲 */
; CLK每来一个下降沿, CE-1, 减到0则OUT的低电平结束, 继续变为高电平

```

可以看出, GATE控制了单脉冲的形成, 而初值控制了单脉冲的宽度。

## 4.3 方式2

分频器, 分频脉冲形成。还是结合代码来看。

```

MOV DX, 303H
MOV AL, 01110100B; 计数器1 16位计数11, 方式2 010, 二进制0
OUT DX, AL; 写入74H, OUT引脚变为高电平

MOV DX, 301H
MOV AX, 0006H; 初值需要计算
OUT DX, AL
XCHG AH, AL
OUT DX, AL; CR初值写完
; 若GATE为高电平, 则允许计数, 下一个下降沿时CR值打入CE
; 此后每个周期CE-1, 减到1后OUT自动变低, 保持一个周期后, OUT自动变高, 此时CE正好到0。
; OUT变高后, CR再次打入CE, 也就是重置为6, 重复执行。
; 此时是6分频。

```

同理, 中途GATE变低, CE停止计数, 但是当GATE恢复高电平的那个上升沿时, CE重置为初值。

## 4.4 方式3

方波产生器。

```

MOV DX, 303H
MOV AL, 36H; 00110110B
OUT DX, AL; out高电平开始
MOV DX, 300H
MOV AX, 0006H
OUT DX, AL
XCHG AH, AL
OUT DX, AL; 至此初值写完
; 第一个下降沿, CR0打入CE减法器, ! 若为偶数直接打入!, 每来一个时钟CE-2, 减到0则OUT自动降低
; 此时CE重置为初值, 继续自减2, 再次减到0后, OUT反转为高电平, 重复进行
; 可见如果是偶数, 高低电平时间相等, 也就是方波了

; 如果是奇数。
; 奇数变为偶数(-1)再从CR打入CE, 但高电平减到0时会向后保持一个周期, 造成高电平比低电平多1周期: 正
方波(n+1)/2, 负方波(n-1)/2

```

# 5. 8253的应用

传统艺能之与总线的连接方法其实与前几个硬件没什么不同，所以略过。

P293的9.11题。需要两个计数通道级联。

9.11 织布机控制系统如图 9.26 所示，已知织布机每织 1m 发出一个正脉冲，每织 100m 要求接收到一个脉冲，去触发剪裁设备把布剪开。

 


图 9.26 织布机控制系统

• 253 •

(1) 设 8253 的端口地址为 80H~83H，编写对 8253 初始化程序；  
(2) 假定系统提供的信号频率为 1MHz，希望利用 8253 的其余通道产生 0.1s 的周期信号，编写初始化程序。

- ```
MOV DX, 83H
MOV AL, 00010100B
OUT DX, AL
MOV DX, 80H
MOV AL, 100
OUT DX, AL
```
- 需要级联，将计数器1的OUT连到计数器2的CLK，计数器1的CLK接系统时钟1MHZ

硬件连线程序管不了，需要电路上接好。

```
; 计数器1
MOV DX, 83H
MOV AL, 01110100B
OUT DX, AL

MOV DX, 81H
MOV AX, 1000;分频1000
OUT DX, AL
XCHG AL, AH
OUT DX, AL

;计数器2
MOV DX, AL
MOV DX, 83H
MOV AL, 10010110B
OUT DX, AL
MOV AL, 100;分频100
OUT DX, AL
```

