

微机原理与系统设计笔记5 | 总线及其形成

- 打算整理汇编语言与接口微机这方面的学习记录。本部分介绍8086的总线。
- 参考资料
 - 西电《微机原理与系统设计》周佳社
 - 西交《微机原理与接口技术》
 - 课本《汇编语言与接口技术》王让定
 - 小甲鱼《汇编语言》

1. 总线定义与分类

讲道理这部分学校老师不强调这个，尤其是引脚（说我们记不住），而视频里老师讲得很多。

总线是计算机系统中传输各类信息的公共通道。按照功能层次，有四类：

1. 片内总线

连接集成电路芯片内部各个功能单元的信息通路。

2. 元件级总线（板内总线）

连接同一个插板内各个元件的总线，类似于PCB板上的走线。

3. 内总线/系统总线（板级总线）

连接各个插件板（微处理器、主存储器、I/O接口）之间的通路。PCI、ISA、STD总线就是这一层次。

本章涉及也是这一层次的总线。

4. 外总线/通信总线（I/O总线）

连接微机主体与I/O设备、仪表以及其他微机的总线。

视频里老师就讲到这里。课本上后面又讲解了几个系统总线，我对PCI比较感兴趣，操作系统课程设计也用到了这个总线。不过微机角度的PCI主要是结构、时序方面，对编程要求不大。

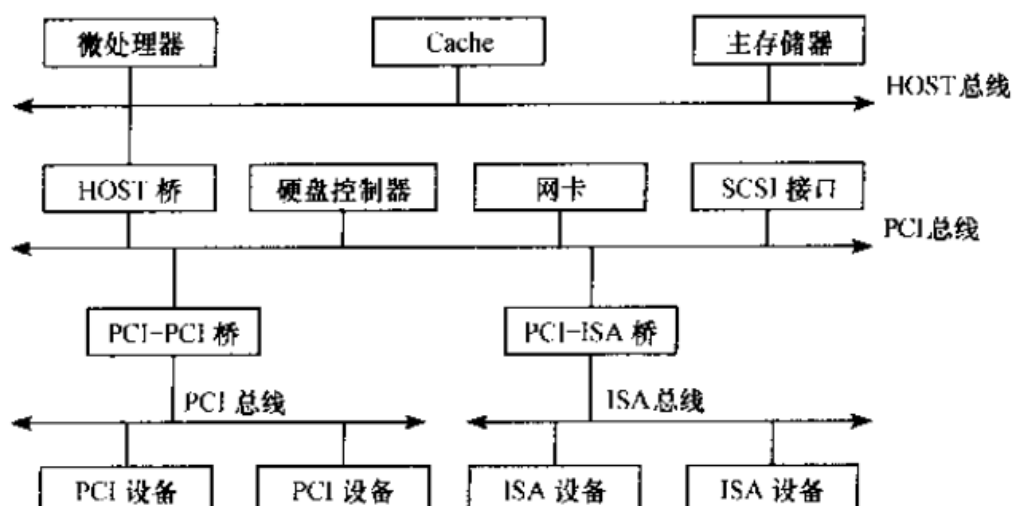


图 5.1 PC 机中的 PCI 总线

- 上图5.1是一个具备PCI总线的典型结构，里面有3个总线（HOST PCI ISA）以及3个桥设备
- HOST总线也称存储总线，连接微处理器、Cache、内存
- PCI总线连接高速I/O接口，因此这些设备也称为PCI设备
- HOST桥：也叫PCI总线控制器，连接HOST和PCI。
- PCI-PCI桥：扩展PCI总线。
- PCI-ISA桥：扩展接入标准，符合ISA的设备也可以接入系统。
- 桥设备的用处：
 - 地址空间映射
 - 数据缓冲，因为PCI总线基本是突发事件传送，没有缓冲，加上桥设备可以处理时序、流量等更多情况。
 - 实现不同层次总线的协议和电平转换。

2. 几种常用芯片

这块没学过，应该电信方面的数电学过，数字逻辑没有讲过。汇编这门课也没有讲（好像），不整理了。总而言之，这几个芯片是用于总线驱动、管理的封装好的电路。

2.1 74LS244

8位数据单向缓冲器。可用作输入端口的缓冲。


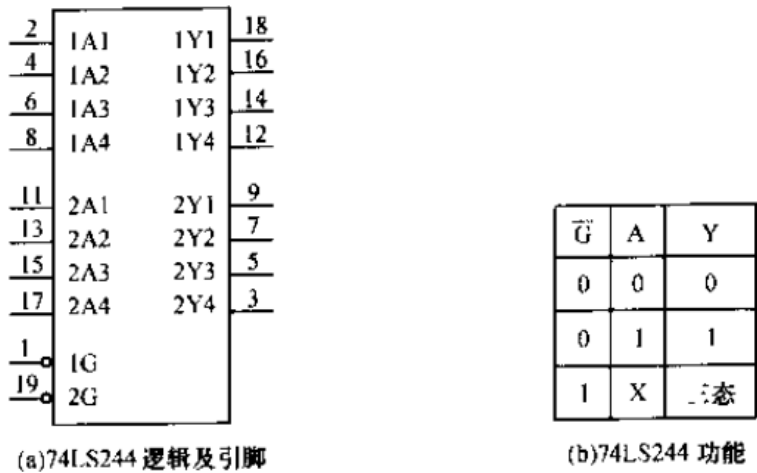


图 5. 2 三态门 74LS244 逻辑及功能图

 2.2 74LS245

8位数据双向缓冲器。可以用作总线连接的双向缓冲，也能当做74LS244来用（Dir接地，常0）。工程中也更常使用74LS245。



(a)74LS245 逻辑及引脚


\bar{E}	DIR	方 向
0	0	$A \leftarrow B$
0	1	$A \rightarrow B$
1	X	A、B 边均为高阻

(b)74LS245 功能

图 5.3 双向三态门 74LS245 逻辑及功能

 2.3 74LS373/74LS374

8位锁存器。常让OE接地==0。74LS374与之类似，只是G端变为CP时钟，时钟上升沿能够保持数据。



(a)74LS373 逻辑及引脚

\overline{OE}	G	D_i	Q_i
0	1	0	0
0	1	1	1
0	0	X	保持
1	X	X	为高阻

($i=0\sim7$)


(b)74LS373 功能

图 5.4 74LS373 逻辑及功能

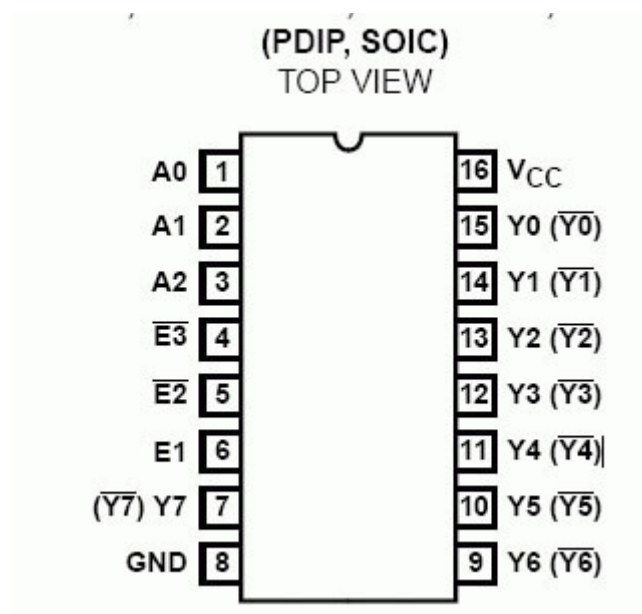2.4 74LS138

就是一个3-8译码器。

三个使能端，分别接入1-0-0才能正常工作，A0~A2是输入端，输出Y1~Y7的8根线。使能端1-0-0后，当A2 A1 A0输入110，则输出端的Y6显示低电平。



3. 8086引脚功能以及总线形成

为什么又要说引脚呢？引脚就是微处理器级总线，微处理器通过微处理器级总线/引脚与外面的IO电路连接，组成主机板系统，也就形成了系统级总线。

说实话这部分虽然打通数电微机和计组，但是，但这个角度比较难理解。从逻辑设计Verilog角度比较好理解时序，时序是人可以设计出来的，只不过到了8086微机中，Intel规定了一切。

- 整体上看，8086是40根引脚双列直插，部分引脚分时复用，有两种功能。电源电压为 $+5V \pm 10\%$

 


图 5.5 8086 引脚

- RESET，复位信号，高电平有效。这里老师讲了8254时钟发生器，使得RESET和时钟上升沿一起到来（具体实现不关心了）。RESET信号的高电平有效至少要持续4T才能复位。

复位后，DS、ES、SS、IP、PSW、指令队列寄存器都清0，CS=0FFFFH。所以启动地址cs:ip是FFFF0H，其他通用寄存器值不确定。

对于FFFF0H，已经在内存的很高地址，所以接下来需要远程跳：`jmp far ptr xxxxh`，向低地址跳转。51单片机的复位中PC寄存器直接置0就没有这个问题。

- clk时钟输入引脚，8086的工作时钟 $< 5\text{MHz}$ 。基本的总线周期是4个时钟周期，而非基本总线周期则是3个clk+1个等待周期。

- MN/MX fei：工作模式选择。加高电平--最小方式；加低电平--最大方式。两种方式不同的是上图中24~31脚。
 - 最小模式下，CPU对外部存储器、IO的读写等控制信号**由CPU直接产生**。适合构成单处理器系统。
 - 最大模式下，不由CPU直接产生，而由8086CPU外部的总线控制器芯片8288产生。CPU通过26、27、28引脚来控制8288，8288来**译码并产生**相应控制信号。适合构成多处理器系统。


8288 / 总线控制器 7。

表 5.4 $\bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0$ 组合规定的状态

$\bar{S}_2 \bar{S}_1 \bar{S}_0$	操作状态	8288 产生的信号	$S_2 S_1 S_0$	操作状态	8288 产生的信号
0 0 0	中断响应	INTA	1 0 0	取指令	MRDC
0 0 1	读 I/O 端口	IORC	1 0 1	读存储器	MRDC
0 1 0	写 I/O 端口	IOWC, AIOWC	1 1 0	写存储器	MWTC, AMWC
0 1 1	暂停	无	1 1 1	保留	无

 3.1 最小方式（重点）


- AD0~AD15、A16/S3~A19/S6：分时复用，地址线和存储器、IO的数据线；高四位地址线和状态线。



- ALE 地址锁存：在上图的T1周期内电位变高。变高就知道了上面最重要的T1已经到来。在拿到T1来到的信息后就可以拿到16位地址，可以用74LS373来存储。

注意，这里已经开始和5.3节总线形成一起讲了。

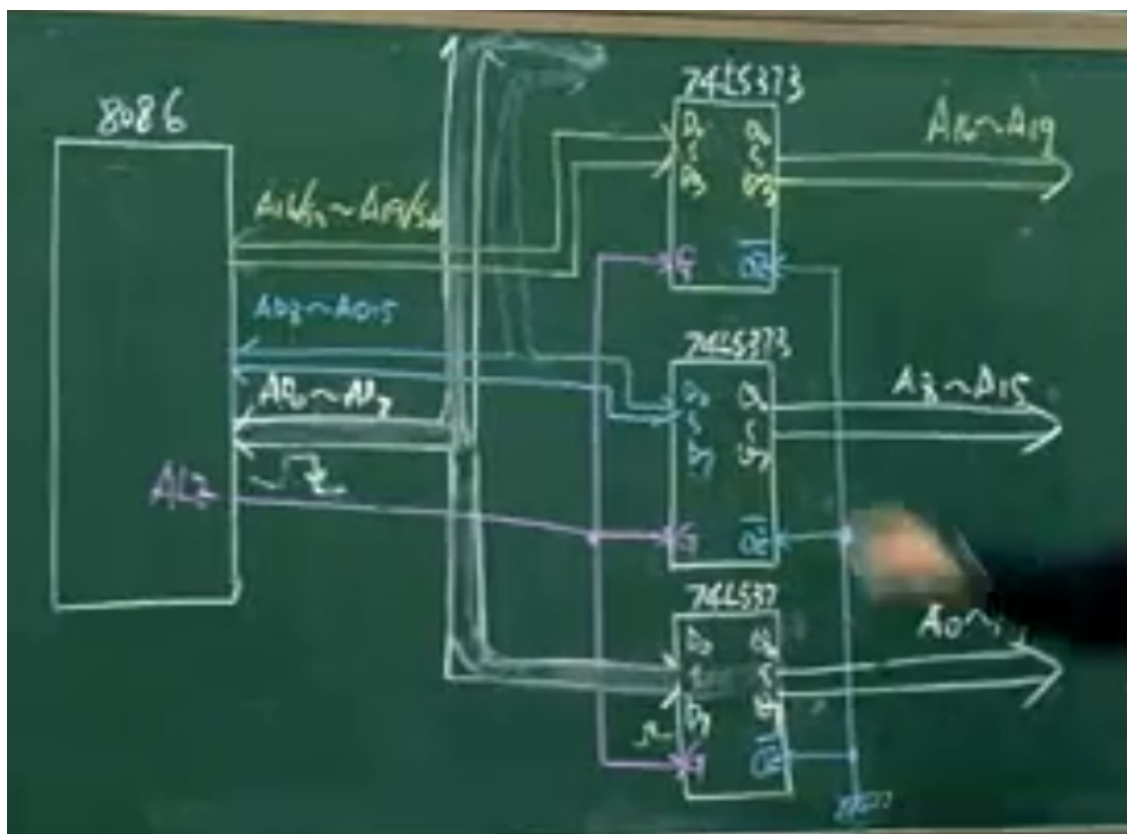用ALE来作74LS373的G引脚，可以将地址信息锁存4周期。3片74LS373（总线形成电路）输出的A0~A19就是系统级的总线了。



同理，上面介绍的是地址线，数据总线与其他控制信号结合（元件级总线、微处理器级总线），使用74LS245，就能产生**数据系统级总线**。

还有S3~S6。


- S6没用
- S5，状态寄存器的状态位IF置1，S5==1。
- S4和S3反应CPU目前操作使用的是哪个段寄存器。

表 5.1 S₄ 和 S₃ 的功能

S ₄	S ₃	段寄存器
0	0	ES
0	1	SS
1	0	CS (或 I/O、中断响应)
1	1	DS

- DT/(R fei)：数据传输方向控制信号，CPU向外输出高电平，向内输入低电平。
它的时序：比如开始执行 `mov [BX], AX`，向外输出，所以T1~T4高电平，之后高或低取决于下一条指令。
- DEN fei：数据有效信号，数据传送进出CPU时，该信号低电平。
- M/(IO fei)：高电平为操作存储器，低电平选择IO
- WR fei：数据信号有效后，产生低电平写信号，并在数据信号有效结束之前，完成写操作。
存储器读是 RD fei

下面画8086数据总线的形成电路：

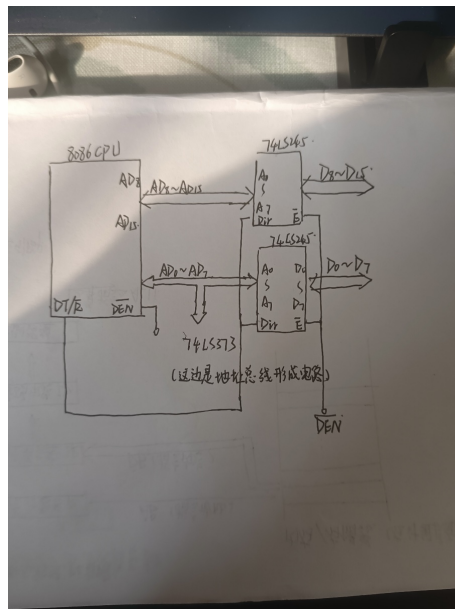

- READY：输入引脚，上升沿采集，下降沿测试，如果READY为低电平，则CPU就得知设备没有准备好，在正常总线周期的第四个T内进入TW等待周期。实现慢速设备和快速设备之间的同步

READY的下降沿要和CPU时钟的下降沿同步，设计比较复杂，这个过程会在8284内做，做到同步输出。

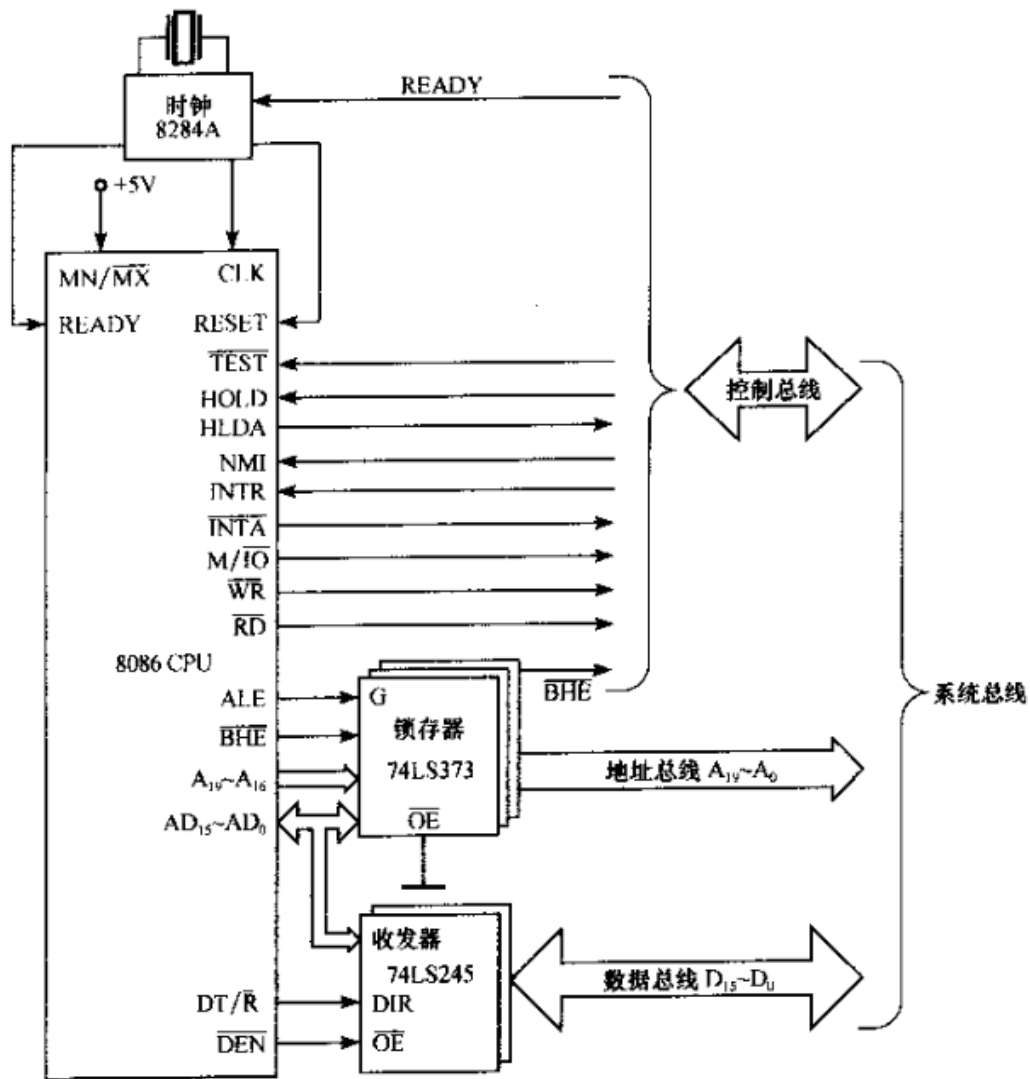


图 5.14 8086 最小方式系统总线结构

- TEST fei：测试信号，低电平有效。CPU执行WAIT指令，每隔5个周期对TEST端进行测试，若高电平继续等待，低电平进入下一条指令。也能达到快慢设备的同步。

- BHEfe/S₇：高字节允许信号。低电平有效。低电平表示使用高8位数据线，高电平低8位数据线。

类似于ALE，注意在上图5.14中，ALE、BHE也锁存在74LS373，下图看看：

AD₀、 $\overline{\text{BHE}}$ 和地址总线的 A₀ 状态组合在一起表示的功能如表 5.2 所示。同地址信号一样， $\overline{\text{BHE}}$ 信号也需要进行锁存。

表 5.2 $\overline{\text{BHE}}$ 和 A₀ 的不同组合状态

操 作	$\overline{\text{BHE}}$	A ₀	使用的数据引脚
读或写偶地址的一个字	0	0	AD ₁₅ ~AD ₀
读或写偶地址的一个字节	1	0	AD ₇ ~AD ₀
读或写奇地址的一个字节	0	1	AD ₁₅ ~AD ₈
读或写奇地址的一个字	0	1	AD ₁₅ ~AD ₈
	1	0	(第 1 个总线周期放低位数据字节) AD ₇ ~AD ₀
			(第 2 个总线周期放高位数据字节)

补充：8086和8088的区别：

- 内部，指令队列寄存器8086 6字节，8088 4字节
 - 外部，8086 20根地址线，8088 16根地址线，最小方式下且8086 M/IOfci，8088 IO/Mfei
- INTAfei（出，CPU回答是否响应可屏蔽中断的信号，会连回两次，第一次回复可响应中断，第二次问内容，此后数据线低八位拿数据），INTR（入）和NMI，不提了。
 - HOLD（输入），其他总线主控设备申请信号，高电平有效。
HLDA（输出），CPU对总线使用权的应答，如果让出总线，就高电平，此时CPU的三态引脚全部高阻态，与外界隔离。

控制总线的形成。还是参照上图5.14，相当于直接引出。

3.2 最大方式

最大方式的总线结构如下图所示，与最小方式引脚功能有一点不一样，但方法基本一样：

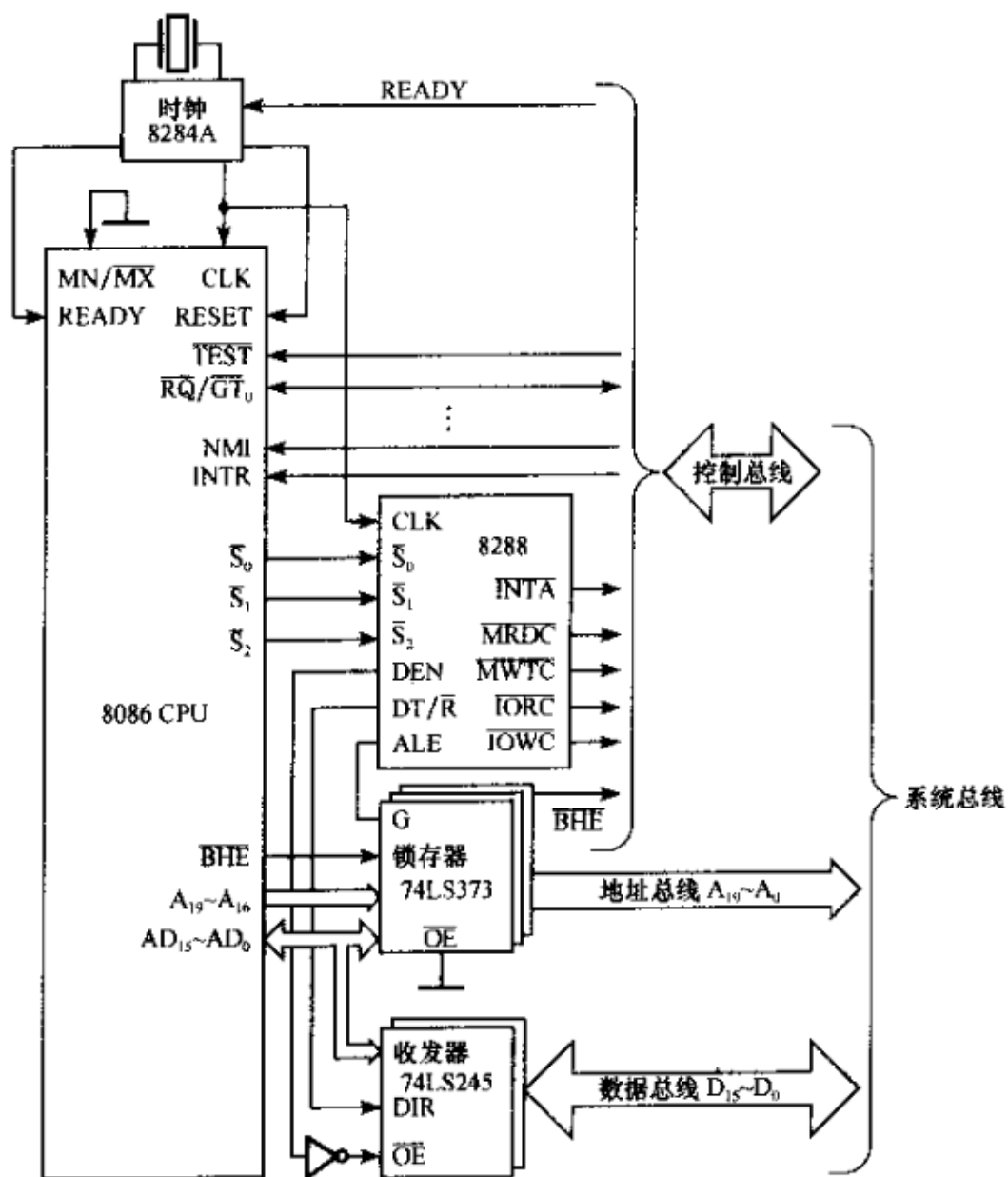


图 5.16 8086 最大方式系统总线结构

 


图 5.5 8086 引脚

引脚功能区分有：

- S2 S1 S0，
 - 最小模式下，CPU对外部存储器、IO的读写等控制信号由CPU直接产生。适合构成单处理器系统。
 - 最大模式下，不由CPU直接产生，而由8086CPU外部的总线控制器芯片8288产生。CPU通过26、27、28引脚来控制8288，8288来译码并产生相应控制信号。适合构成多处理器系统。
 - 这里最大方式的26、27、28就是S2 S1 S0。

见本文3.1之前一段。

- 24、25脚：QS1 QS2，表明CPU取指令时的状态。

表 5.3 指令队列状态位的编码

QS ₁	QS ₀	指令队列状态
0	0	无操作，队列中指令未被取出
0	1	从队列中取出当前指令的第一字节
1	0	队列空
1	1	从队列中取出指令的后续字节

- 30、31脚：RQfe1/GT1fe1，RGfe1/GT0fe1，等效于HLDA和HOLD。

当处理器以外的总线主控设备通过这两个引脚其中之一向CPU申请总线使用权，CPU回复让出，当主控设备停止使用让出总线时，再告知CPU自己让出了总线。

31脚的申请优先级高于30脚。


- 29脚：LOCKfe1，如果某条指令，用户认为非常重要，不允许其他总线主控设备向CPU申请总线，就在该指令前方加一个<总线封锁前缀指令LOCK>，此时该29引脚就是低电平，通知总线主控设备总线已经封锁。

3.3 关于系统级总线


注意！之后的存储器扩展设计和IO扩展设计，都是基于这一章的系统级总线进行的。也就是直接展示的三大总线，具体分为高八位第八位、最高四位、控制引脚线等。

8086最小方式和8088最大方式都是重点

- 8086最小方式：

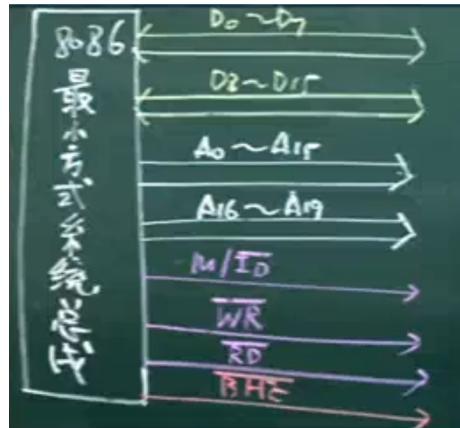


- 8086最大方式：

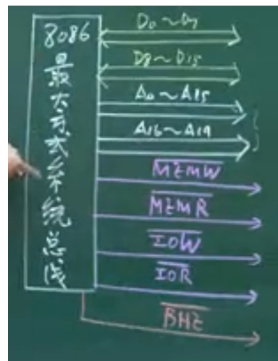


都可以再加上RESET和INTR等。

- 8088最小方式：没有BHEfei，数据总线8位

 

- 8088最大方式：

 

3.4 IBM--PC/XT系统

下面老师讲解了IBM--PC/XT系统，使用8088CPU且为多处理器系统（也就是最大模式）。

这个我们老师没有讲，而且年代久远现在可能也不考了。我只是对PC/XT这个总线感兴趣，可能对以后深入学习PCI有帮助。

不过讲道理，这里的总线，偏向于电路设计，而我想象的总线是软件协议。

这部分先不着急，先考试。

P178，课本。

此外我搜索了一个总线提纲：[01 微型计算机总线 - 最全的接口技术提纲](#)

PC/XT总线是将8088 CPU的引脚经过8282锁存器、8286发送接收器、8288总线控制器、8259中断控制器、8237DMA控制器以及其他逻辑电路的重新驱动和组合控制而形成的。

总线信号线共62条

- 8条双向数据线D7~D0 ；
- 20条单向地址线A19~A0 ；
- 控制线：
 - 6条中断请求线；
 - 3对DMA申请线和4条DACK线；
 - 4条 存储器和I/O设备的读写命令线；
 - 1条系统时钟信号线、1条I/O奇偶检测线、1条I/O就绪线及其他联络信号线。
- 4种电源（±5V、±12V）共8条线