

微机原理与系统设计笔记7 | 常用芯片接口技术、中断系统与可编程中断控制器8259A

- 打算整理汇编语言与接口微机这方面的学习记录。本部分介绍常用芯片接口技术、中断系统与可编程中断控制器8259A。
- 参考资料
 - 西电《微机原理与系统设计》周佳社
 - 西交《微机原理与接口技术》
 - 课本《汇编语言与接口技术》王让定
 - 小甲鱼《汇编语言》

Part1 常用芯片的接口技术

1. I/O接口的概念

由于设备种类繁多，通信的信息格式多样，所以CPU与设备之间不能直接通信，必须在两者之间设计一个电路将两者连接，这就是I/O接口电路。

- 接口电路是I/O硬件
- CPU和外设的通信协议就是I/O软件，本课程使用汇编语言实现（工程中大多数已经用C语言开发）

硬件、软件两者合起来，就是I/O接口技术。

2. I/O接口的基本组成

I/O接口电路介于系统总线和I/O设备之间。课本图示如下：

一个简单的 I/O 接口的逻辑组成如图 7.1 所示。


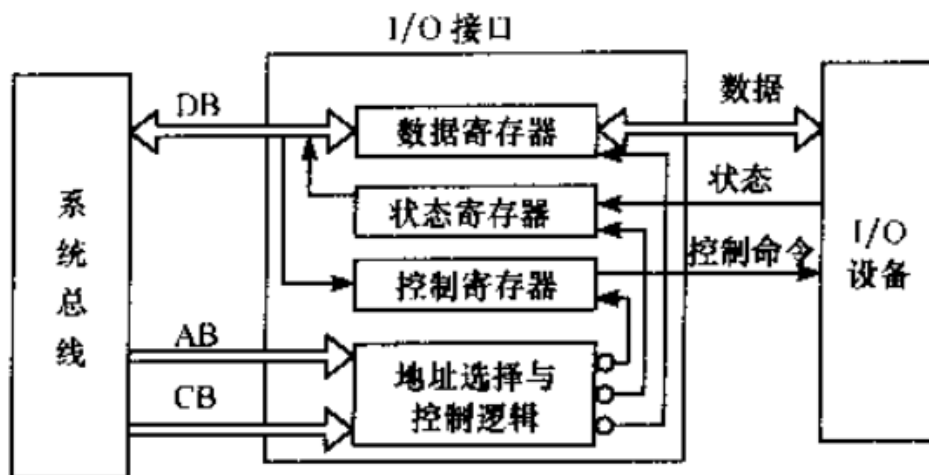


图 7.1 I/O 接口的逻辑组成

老师的图示如下：

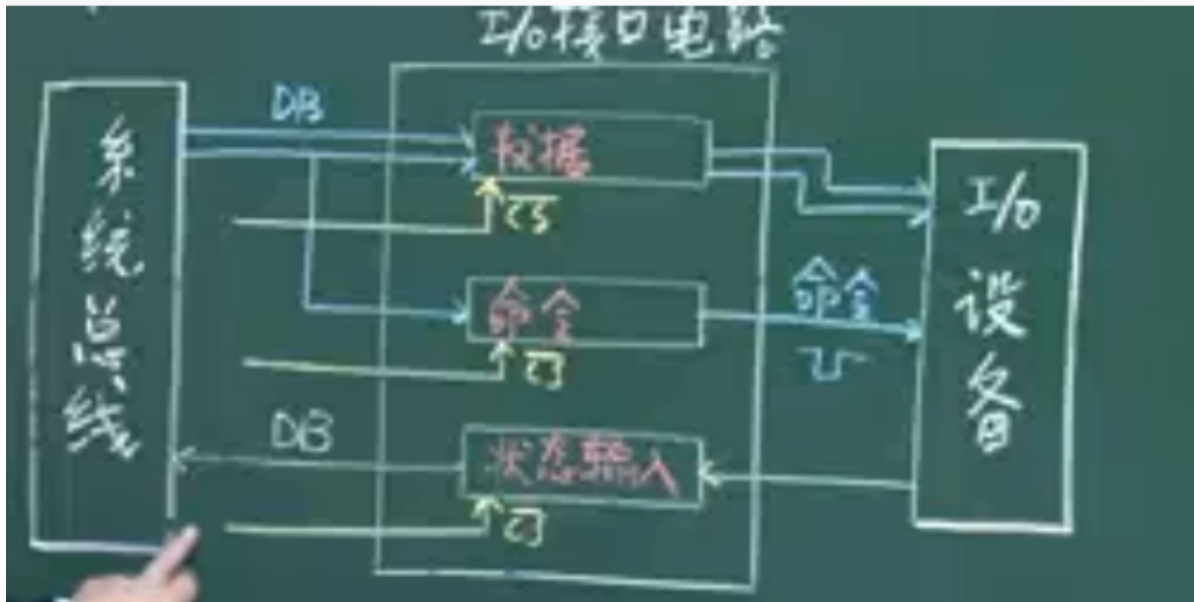

- 一种信息要通过一个IO端口来传送

这个端口本质是一个缓冲器/锁存器/寄存器，用来存放一些信息。

- 状态信息（入）

以一个输出设备为例，CPU采集I/O设备的状态，如果可以响应CPU，则放入数据给设备

- 数据信息（入/出）

数据线将数据放到数据端口，

- 命令信息（出）

通过命令信息，让设备知道数据信息已经来到。比如一个负脉冲，告知设备数据有效，设备在该负脉冲器件就可将数据端口的数据取出。

出--CPU、入--CPU

- 一个I/O端口要分配一个I/O地址，叫I/O端口地址、端口地址。

同时上图还有片选信号CS，用于选中这个IO端口，也要针对它们设计I/O地址译码电路。

3. I/O地址的编址方式

此前提到过：

- 独立编址（80x86）：

8086CPU中表现为低16位地址线编址I/O，通过M/IOfei来区别是对存储器操作还是对I/O操作。

8088中是IO/Mfei

这样I/O地址不占用存储器地址空间。但是缺点是指令系统不能通用地操作存储器和I/O了，这样对I/O寻址的方式也不会像存储器那么丰富了（直接寻址和DX寄存器间接寻址），不那么灵活。

- 统一编址（MCS51CPU）：

比如AT89C51，统一共享64kb的存储空间。

 


图 7.3 两种编址方式的地址空间对比

3. I/O输入/输出方式

3.1 程序直接控制的输入输出方法

无条件输入输出方式和查询法输入输出以及 中断法

- 无条件输入/输出方式

一些简单设备（比如LED灯）永远处于准备好状态，不需要提前获取状态信息。

这种情况下，没有状态端口，也没有命令端口，只留数据端口即可。不过像第2节组成部分里讲的一样，还是需要锁存信息。（锁存常用74LS374和74LS273）

这里老师讲了74LS373，emm，涉及总线那一部分的时序问题，总之不选

- 查询法输入输出

 


图 7.5 程序查询方式的流程图

- 测设备状态：

```
MOV DX, PORT_NUM
L1:
    IN AL, DX ;设备状态读入AL
    TEST AL, 01H
    ; 假如状态是低电平有效
    JNZ L1 ;没准备好继续查询
```

- 电路实现比较简单，缺点是效率比较低，1是如果设备一直没准备好，需要反复询问，如果设备比较多，轮询的过程中可能错过某个设备准备好的时机。
- 如果CPU不忙，设备较少，可以使用这种方法。

- 中断法：重点

CPU查询效率太低，不如让设备准备好后向中断控制器8259提出请求，8259再向CPU提出请求。

当CPU开中断（允许中断），CPU就会保护当前程序的现场（几个重要寄存器），进而执行中断对应的中断服务程序，执行完毕后IRET返回。返回后恢复现场。

三种方法可以统称为：程序直接控制的输入输出方法（因为都是用IN、OUT指令）

3.2 DMA法

重点并且此前计组和计操对这点掌握都不深刻。

3.1的中断法虽然很好了，但是：

- 输入输出指令花费的周期很长
- 完成的CPU与外设之间的数据输入输出也很花费时间
- 每完成一次中断，都花费很大的中断开销（中断服务程序）
- 流水线CPU中，中断完成返回断点处指令时，还会引起流水线断流，降低效率。

而DMA方法完全由硬件（DMAC，DMA控制器，8237）完成，不受程序控制，速度很快。

DMA虽然不考，但好歹继续了解一下。

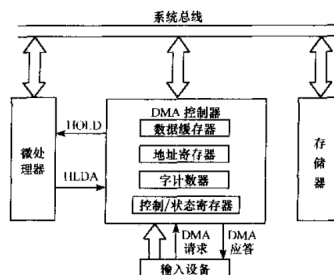


图 7.8 DMA 控制器的内部组成和工作原理

一个输入设备的完整DMA传送过程：

1. DMAC的设置：微处理器启动输入设备，将并将数据块在内存的起始地址、数据块的字或字节数、DMA的工作方式等内容写入DMAC的地址寄存器、字计数器和控制/状态寄存器。
2. 输入设备将数据写入DMAC的数据缓冲器，向DMAC提出DMA请求
3. DMAC向CPU发出HOLD信号，申请总线使用权，CPU释放总线，通过HLDA对DMAC应答。
4. DMAC占用总线，通过总线给出地址、数据、写信号，将数据写入内存，字计数器-1，向输入设备作出DMA应答
5. 重复操作，直到计数器==0，释放总线告知CPU。

此后讲解的是3.1受程序控制的的例程，并且不包含中断法，中断法的例程在Part2单独一章。

4. 常用芯片的接口技术

4.1 一个小总结

A. 接口芯片

前面已经用到了很多接口芯片，在[笔记5](#)中已经介绍了74LS244、74LS245（数据双向缓冲）、74LS373、74LS374 / 74LS273。

上面还提到了**尽量选374而不是373**，因为前者是上升沿有效，后者高电平有效，由于微处理器的时序关系，可以知道前者更好一点。

B. I/O用到的系统总线信号

以及，不同的系统进行I/O端口地址译码以及I/O电路设计时，总线信号：

- (1) 8086 最小方式系统： $A_{15} \sim A_0$ ， $D_{15} \sim D_8$ ， $D_7 \sim D_0$ ， M/\overline{IO} ， \overline{RD} ， \overline{WR} ， \overline{BHE} 。
- (2) 8086 最大方式系统： $A_{15} \sim A_0$ ， $D_{15} \sim D_8$ ， $D_7 \sim D_0$ ， \overline{IOR} ， \overline{IOW} ， \overline{BHE} 。
- (3) 8088 最小方式系统： $A_{15} \sim A_0$ ， $D_7 \sim D_0$ ， IO/\overline{M} ， \overline{RD} ， \overline{WR} 。
- (4) 8088 最大方式系统： $A_{15} \sim A_0$ ， $D_7 \sim D_0$ ， \overline{IOR} ， \overline{IOW} 。
- (5) IBM PC/XT 系统： $A_9 \sim A_0$ ， $D_7 \sim D_0$ ， \overline{IOR} ， \overline{IOW} ， AEN 。
- 值得注意的是IBM PC/XT系统，对IO编址只用了A9~A0，共编址1KB，前为主机板上的I/O，后512B分配给插件板上的I/O。
- 当AEN=1时，表示正进行DMA操作，所以设计译码电路时，应使AEN=0。

C. 系统总线驱动及控制

可以通过缓冲器/总线驱动器来提高总线负载能力，比如74LS373 74LS244（单向8位） 74LS245（双向8位），双向系统数据总线驱动需要：

- CPU读I/O时，驱动器面向系统总线的一侧导通
- CPU写I/O时，驱动器面向I/O的一侧导通
- CPU不寻址I/O端口，则驱动器两侧均高阻态。

4.2 无条件输入输出

这里老师讲了书上231页例题7.1（无条件输出）、7.2（无条件输入），讲的很不错

2023-02-22，又听了一遍，跟后续查询法和中断法的设备难度差距很大，不做记录了。

4.3 查询法

2022-02-21，P93和P94回头再看吧，要考试了5555.

2022-02-22，昨天太焦虑了，又听了一遍，感觉还好

讲了一个查询法A/D转换器的例子，书上没有。

Part2 中断系统与可编程中断控制器8259A

中断系统主要是8086系统，而8259A管理的是INTR引脚的可屏蔽中断。

1. 中断相关概念

已经讲过一次，是在[笔记4的第五部分](#)。

- 中断：CPU执行程序的过程中，由于某个时间的发生，CPU暂停当前程序，转去执行处理该事件的一个中断服务程序，待中断服务程序执行完后，返回被中断的程序继续执行。
- 中断源：内部中断源、外部中断源
- 中断类型号：为每个中断源编号，8位2进制编码，所以可以管理256个中断（最多），进而执行相应服务。

其中，内部中断源和外部不可屏蔽中断都有固定中断号，而INTR可屏蔽中断没有固定的中断号，要加一个中断控制器8259A，CPU要将相应中断号初始化到8259A上（OUT指令），中断响应期间，CPU就会从外部8259上取中断类型号。

所以外部可屏蔽中断号是可自己设置的。同时还可以设置这些外部可屏蔽中断的优先级（初始化时）

- 中断向量：32位，中断服务子程序的入口地址，段地址:偏移地址。
- 中断向量表：8086中将存储器1M最低的1024个单元作为中断向量表，依次有序存放中断向量（一个向量4个字节，前两字节偏移地址，后两字节段地址）。
- 中断过程：

如果是外部可屏蔽中断，需要IF=1才能响应

1. 中断发生时，先将当前指令执行完。
2. 保护现场再保护PSW CS IP等寄存器，依次压栈保护。
3. 如果是外部中断，从8259A获取中断号
4. 清除IF和TF=0，也就是拒绝外部可屏蔽中断请求。

如果允许中断嵌套，那在中断服务开始时，用指令 `STI` 开中断

5. 执行中断服务子程序，执行完毕后IRET返回主程序，恢复现场继续执行原程序。

2. 可编程中断控制器8259A

2.1 8259A的引脚功能及其级联工作

首先是8259A的外部引脚，及其功能：

 


图 8.6 8259A 的外部引脚

- IR0~IR7：八个引脚，输入，用于外设向8259A发送中断请求信号
- CSfe：片选，片外寻址
- A0：片内寻址，用于寻址8259A内部的端口。

只有两个地址，但8259A不止两个端口，需要D0~D7中某些位为特征位来识别。

- D0~D7：数据线。CS片选无效，则高阻态；CS片选有效，则两态，可供读写。
- WRfe、RDfe：写控制端、读控制端
- INT：高电平有效，当中断来临，且未被屏蔽，通过INT向8086CPU的INTR引脚发送中断请求。

如果CPU开中断，则通过INTAfe发送两个负脉冲（接收端是8259A的INTA引脚），第一个脉冲告知8259A其请求CPU可响应，第二个脉冲期间，8259A将此次中断源的中断类型号发到D0~D7，CPU读取中断类型号（8086的低八位数据线）。

- SPfe/ENfe：主从设备设定/缓冲器读写控制，双向双功能。

缓冲方式是：D0~D7和CPU之间可再加一双向缓冲器，ENfe作为**输出端**控制该缓冲器的使能端（很少用）。

非缓冲方式：D0~D7直连CPU，该引脚作为**输入**，此时说明8259A是单片工作或是级联工作中的主片（是直接与CPU相连的8259A）

主片：SPfe接+5V

从片：SPfe接GND

- CAS2~CAS0：三根双向级联线，主片上该引脚为输出，从片为输入。

当从片收到中断请求，从片发送给主片，主片向CPU发送，CPU若响应，则第一个负脉冲主从两片都收到，第二个负脉冲，也是主从两片都能收到，此时主片查看是哪个引脚到来的中断（假设从片接在IR1上，那就是IR1的中断），并从CS2~CS0端口向从片发送编码001，表明是IR1的请求。后续级联的从片根据该001编码，检测主片是在呼叫哪一片从片，如果是自己，则将自己的中断找到对应的中断类型号，通过D0~D7送到数据线上。

直接说可能太抽象了，看看图吧：

 


图 8.13 8259A 的级联

2.2 8259A的内部组成

 


图 8.7 8259A 内部结构图

- IRR 中断请求寄存器：8位，寄存外部中断请求信号，请求来到，则对应位置为1。能否寄存受IMR寄存器的控制。
- IMR 中断屏蔽寄存器：8位，屏蔽对应位置的中断输入，比如0000_0001，屏蔽的是IR1的中断。
- 优先级分析器：把IRR8位中所有的1分析一下，找出最高优先级的中断，将其交给ISR寄存器，使其对应位置1。置为1说明8259A已经开始服务该中断。
- 接下来就是INT向CPU发送请求，CPU可响应的的话向INTAfe发送两负脉冲，取出中断类型号。
- 中断结束方式：结束方式，8259A可以初始化为两种方式
 - 中断自动结束，收到第二个负脉冲，8259A一方面发送中断类型号，另一方面将ISR对应位清0，中断服务结束。

一般不用。
 - 非自动结束：发送中断类型号后并不清0，CPU执行完中断服务子程序，在IRET之前，向8259A发送OUT 中断结束指令，8259A收到后结束中断。
- 内部控制逻辑电路：
 1. 4个ICW寄存器ICW1~ICW4：初始化命令寄存器，设置8259A的各种工作属性
 - ICW1：级联还是单片，还有IR0~IR7的信号是电平有效还是上升沿有效

- ICW2：中断类型号基址，也就是IR0对应的中断类型号，其他是连续的。
 - ICW3：级联时使用，告知主片哪一个IR连接从片（对应位置为1），告知从片自己级联在主片的哪一个IR上。
 - ICW4：初始化8259A是缓冲式还是非缓冲式，优先级是固定优先级（IR0>...>IR7）还是循环优先权（最初IR0最高，响应IR0后IR1置为最高...）
2. 3个OCW寄存器OCW1~OCW3：操作命令字，在初始化后任何时刻进行，改变8259A的工作方式。
- 向OCW1写命令，相当于向IMR写，用于屏蔽/解除屏蔽中断
 - OCW2：改变中断结束方式
 - OCW3：改变中断屏蔽方式。正常非自动结束方式用不到。

到现在已经有了7个端口，而只有一个A0用于片内寻址，还需要通过D0~D7的特征位进行区分。

最后还有几点：

- 主片分配的IO地址是20H和21H，保证A0的0和1。从片分配的IO地址是A0H和A1H。
- BIOS加电自检初始化时，主片上的中断类型号基址初始化是08H，从片是70H。
- 优先级方式如果是默认的也就是固定优先级，当从片接在主片的IR2上，那么，优先级顺序就是IR0>IR1>IR8>IR9>...>IR3>...>IR7。

2.3 8259A的工作方式

基本已经讲的差不多了。8259A一次完整的中断响应过程如下：

跟上面的讲解多少有点出入，以此为准）

1. 中断源在IR0~IR7上产生中断请求
2. 中断请求锁存在IRR（经过IMR屏蔽），结果送给优先权分析器。
3. 控制逻辑电路接收中断请求，向微处理器发送INT信号
4. CPU从INTR接收8259A的INT信号，发送连续两个INTA负脉冲
5. 优先权分析后根据最高优先级中断置位ISR。
6. 若8259A是主片（中断源不直接连在其上时），第一个INTA负脉冲将级联地址从CAS2~CAS0发出。
若8259A是单独使用或是由CAS0~CAS2选择的从片，则在第二个负脉冲将中断类型号发送到低八位数据总线。
7. 8086CPU读取中断类型号，转移到对应的中断处理程序。
8. （非自动结束方式），中断服务子程序结束前，向8259A发送EOI（中断结束）命令，ISR复位，中断结束。

2.4 8259A的编程

A. ICW

首先是对ICW的4个寄存器写

1. 初始化ICW1：
 - A0=0，D7~D5没用，D4=1作为标志位
 - D3=0，上升沿有效（=1则高电平有效，一般使用上升沿）
 - D2，8086中无用

- D1：0是级联，需要初始化ICW3，1是单片。
- D0：置为1，要初始化ICW4

举例：

```
MOV AL, 11H
OUT 20H, AL; 写到主片，编码为00010001
; 从片
; MOV AL, 11H
; OUT 0A0H, AL
```

2. 初始化ICW2：

- A0=1
- D7~D3是中断类型码的高五位（基本无效），D0~D2放类型号基址。

```
MOV AL, 08H
OUT 21H, AL
; 从片
; MOV AL, 70H
; OUT 0A1H, AL
```

3. 初始化ICW3：级联必须初始化，单片不需要

- A0=1
- 主片的某位置1，说明该位对应的IR被从片级联
- 从片的ICW3高五位没用，低三位编码自己连接在哪个IR。比如010表示级联在IR2上。

```
; 主片
MOV AL, 04H
OUT 21H, AL
; 从片
MOV AL, 02H
OUT 0A1H, AL
```

4. ICW4的初始化：

- A0=1，D7~D5=0是特征位
- D4=0，表示固定优先级，D4=1是特殊优先级
- D3：缓冲1还是非缓冲0（一般是非缓冲）
- D2：从片还是主片，在无缓冲的情况下没有意义（也就是D3=0时）
- D1=0为非自动结束（也就是需要EOI），D1=1为自动结束
- D0=1，表示使用的是8086/8088系统，若为0说明是8080/8085系统

```
; 主片
MOV AL, 01H
OUT 21H, AL
; 从片
MOV AL, 01H
OUT 0A1H, AL
```

接着是OCW操作字。

1. 操作OCW1：

- A0=1（初始化后，再向A0=1处写，则操作OCW1）
- 某位写1，对应IR被屏蔽。只有未屏蔽的IR，8259A才能响应。
- 读OCW1：可以读出IMR的值，进而确定屏蔽中断。

2. OCW2 :

- A0=0
- D5为EOI位，置1则通知8259A结束中断，ISR清0。
- 其他位不重要，设置其他中断方式、优先级方式，可自查。

```
MOV AL, 20H
MOV 20H, AL
```

3. OCW3 :

改变屏蔽方式，可自查。

3. 8259A的应用

讲了个例题，书上P262例8.4，挺好玩。

例 8.4 以图 8.18 中的输入设备为例, 使用 PC/XT 机中的 8255A 的 IR₀ 引脚申请中断, 中断类型 0BH。给出一个完整的中断方式输入程序。设该输入设备的数据端口地址为 240H, 8255A 端口地址为 20H、21H。输入“回车”字符表示结束。

 


图 8.18 使用 8259A 之后的输入中断接口

```

STACK SEGMENT STACK
    DB 256 DUP(?)
STACK ENDS

DATA SEGMENT
    ; 读入的数据放置的地方
    IN_BUFFER DB 100 DUP(?)
    ;
    IN_POINER DW ?
    ; 读出IMR放在INT_IMR，查看并备份屏蔽情况
    INT_IMR DB ?
DATA ENDS

;书上使用DOS功能调用的方法创建向量表
CODEM SEGMENT
    ASSUME CS:CODEM,DS:DATA,SS:STACK
START:
    ;DOS功能调用方法建立中断向量
    MOV AX, IN_INTR; 中断服务程序入口，自己设置的，在最下面
    MOV DS, AX ;段地址给DS
    LEA BX, IN_INTR ;偏移地址给BX
    ; 功能号250H，类型号0BH
    MOV AX, 250BH

```

```

INT 21H      ; DOS设置中断向量

/*
更通用的思路（原理性），平替上面五行
mov ax, DATA
MOV DS, AX

CLI; 关闭中断
PUSH DS
MOV AX, 0
MOV DS, AX ; DS此时是中断向量表的首地址
MOV BX, 4*0BH; BX是待建立的中断向量偏移地址
MOV AX, OFFSET IN_INTR ; IN_INTR是中断服务子程序
MOV [BX], AX; 把中断服务程序偏移地址写入BX位置
MOV AX, SEGMENT IN_INTR
MOV [BX+2], AX; 把中断服务程序的段地址写入BX+2位置
POP DS
STI ;开中断
*/

; 装载数据段初值（如果pop完就不需要）
MOV AX, DATA
MOV DS, AX
; 立即数寻址，设置指针初值
MOV IN_POINTER, OFFSET IN_BUFFER
IN AL, 21H ; 读入IMR，默认BIOS已经初始化8259A
MOV INT_IMR, AL; 放入备份位置, 暂存原IMR
AND AL, F7H; OCW1, 1111_0111, 屏蔽对应位置
OUT 21H, AL; 清除IR3屏蔽位
STI ;开中断

; 显示
MOVE :
; 从键盘读一个字符，不等待，而如果没有输入，就等在这了
MOV AH, 06H
MOV DL, 0FFH
INT 21H
CMP AL, 0DH ; 比较输入是否是回车
JNZ MOVE ; 如果不是回车，继续回去等待回车引发的中断
MOV AL, INT_IMR; 结束输入了，恢复屏蔽字
OUT 21H, AL
... ; 结束处理
MOV AX, 4C00H
INT 21H

CODES SEGMENT
    ASSUME CS:CODES
IN_INTR PROC FAR
    PUSH DS
    PUSH AX
    ... ; 一些保护现场
    STI; 设置开放中断，允许响应更高级中断
    MOV BX, IN_POINTER
/*

```

注意，

上文程序中已经有MOV IN_POINTER, OFFSET IN_BUFFER，此时BX，就是IN_BUFFER的偏移地址，下面[BX]，就相当于 DS:BX

*/

MOV DX, 240H ;输入端口的地址，通过DX对IO间接寻址

IN AL, DX

MOV [BX], AL ; 数据存放在缓冲区

INC BX

MOV IN_POINTER, BX ;移动指针

EXIT:

CLI ;严谨一点，关中断

OUT 20H, AL ;向8259A发送eoi，中断结束命令

...; POP恢复信息

IRET ;中断服务子程序返回

IN_INTR ENDP

CODES ENDS

END START